



**UFRJ**

UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO DE JANEIRO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**

**TRABALHO DE ARQUITETURA DE COMPUTADORES  
ATIVIDADES PRÁTICAS EM VHDL:  
SOMADOR/SUBTRATOR VETORIAL  
CPU COM RISC-V**

**DHAYSE DE LIMA TITO DRE: 120019062  
EDUARDO DOS SANTOS GUIMARÃES JUNIOR DRE: 12013895  
JOÃO PEDRO DUARTE BAPTISTA DRE: 121066907  
LÍGIA CALINA BUENO BONIFÁCIO DRE: 122046065  
LUIZA LISSANDRA RODRIGUES ROSA DRE: 119046349**

Rio de Janeiro-RJ

2024

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PROJETO DE UM SOMADOR/SUBTRATOR DE 32 BITS EM VHDL</b>	<b>4</b>
2.1	DESCRIÇÃO DO MÓDULO	4
2.2	ARQUITETURA DO MÓDULO	5
2.2.1	Definição da Entidade e Arquitetura	5
2.2.2	Função de Ajuste de Vetor	5
2.2.3	Ajuste dos Vetores A e B	6
2.2.4	Definição de B <sub>u</sub> Baseada no Modo de Operação	6
2.2.5	Cálculo do Vetor de Carry	6
2.2.6	Soma Vetorizada	6
2.3	SIMULAÇÃO	7
<b>3</b>	<b>CPU RISC-V DE 32 BITS: DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO COM PIPELINE DE 5 ESTÁGIOS</b>	<b>8</b>
3.1	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
3.2	PLANEJAMENTO DO PROJETO	8
3.2.1	IF - Instruções de busca	9
3.2.2	EX - Execução	10
3.2.3	MEM - Memória	11
3.2.4	WB - Escrita de Resultados	11
<b>4</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DOS BLOCOS VHDL</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>CÓDIGOS E TESTES</b>	<b>16</b>
5.1	CÓDIGOS PARA RV32I	16
5.1.1	ALU	16
5.1.2	Controle ALU	18
5.1.3	Controle	21
5.1.4	Extensão de Sinal	24
5.1.5	PC	26
5.1.6	Somador	28
5.1.7	IF/ID	28
5.1.8	ID/EX	30
5.1.9	EX/MEM	32
5.1.10	MEM/WB	33
5.2	CÓDIGOS PARA SIMD	35
5.2.1	ALU	35
5.2.2	Unidade de controle	37
5.2.3	Extensão de Sinal	40
<b>6</b>	<b>CONCLUSÃO</b>	<b>42</b>

**BIBLIOGRAFIA . . . . . 43**

## 1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como intuito englobar e apresentar três projetos propostos pela disciplina de Arquitetura de Computadores, sendo eles um somador vetorial, um projeto com Reduced Instruction Set Computer 5ª geração (RISC-V) e um projeto com RISC-V atrelado a Single Instruction, Multiple Data (SIMD).

Para fins de contextualização teórica, o RISC-V é uma abordagem responsável por trazer maior simplicidade a um conjunto de instruções e executá-las em uma menor quantidade de ciclos de clock. Já o SIMD está relacionado ao objetivo de fazer com que uma única instrução consiga controlar várias unidades de processamento com o intuito de executar uma mesma operação, com diferentes dados, de forma paralela, ou seja, simultânea.

O primeiro projeto proposto consiste em desenvolver um módulo VHDL capaz de realizar instruções de soma e subtração. O módulo tem a capacidade de lidar com dois vetores de 32 bits. As entradas do módulo são os vetores A e B, a operação a ser realizada (soma ou subtração) e o tamanho do vetores.

Já o segundo e o terceiro têm o intuito de criar uma Unidade de Processamento Central (CPU) de 32 bits capaz de suportar a arquitetura RISC-V, além da implementação do pipeline de inteiros com 5 estágios necessário para melhorar o desempenho na execução das instruções. No contexto do projeto, pipeline consiste em uma abordagem que permite que uma instrução seja dividida em etapas menores consecutivas e que serão processadas de maneira paralela.

Para desenvolver o trabalho foi utilizado o simulador LogiSIM-Evolution e implementado com blocos feitos em Linguagem de Descrição de Hardware VHSIC (VHDL), no qual VHSIC significa Circuito Integrado de Altíssima Velocidade. Esta linguagem permite modelar sistemas eletrônicos digitais através da definição, simulações e testagens das estruturas e comportamentos de circuitos digitais.

## 2 PROJETO DE UM SOMADOR/SUBTRATOR DE 32 BITS EM VHDL

Neste projeto, foi desenvolvido um módulo VHDL para um circuito combinacional de somador/subtrator vetorial de 32 bits. O circuito opera sobre números inteiros de 4, 8, 16 e 32 bits, conforme especificado por um sinal de controle. O objetivo principal foi projetar um sistema orientado ao desempenho, minimizando a latência no cálculo das somas.

### 2.1 DESCRIÇÃO DO MÓDULO

O módulo `SomadorVetorial` é responsável por realizar operações de soma e subtração em vetores de diferentes tamanhos. Ele possui as seguintes entradas e saídas:

- **Entradas:**

- `A_i`, `B_i`: Operandos de 32 bits (`std_logic_vector(31 DOWNTO 0)`).
- `mode_i`: Modo Somador ou Subtrator (1 bit `std_logic`).
- `vecSize_i`: Tamanho do vetor (2 bits `std_logic_vector(1 DOWNTO 0)`).
  - \* 00: 4 bits
  - \* 01: 8 bits
  - \* 10: 16 bits
  - \* 11: 32 bits

- **Saída:**

- `S_o`: Resultado da operação (`std_logic_vector(31 DOWNTO 0)`).

## 2.2 ARQUITETURA DO MÓDULO

A arquitetura TypeArchitecture define os sinais e funções auxiliares necessários para a operação do módulo:

### 2.2.1 Definição da Entidade e Arquitetura

```

4  ENTITY SomadorVetorial IS
5      PORT (
6          A_i, B_i    : IN  std_logic_vector (31 DOWNT0 0);
7          vecSize_i   : IN  std_logic_vector (1 DOWNT0 0);
8          mode_i      : IN  std_logic;
9          S_o         : OUT std_logic_vector (31 DOWNT0 0)
10     );

```

A entidade SomadorVetorial define as entradas e saídas do módulo.

```

13 ARCHITECTURE TypeArchitecture OF SomadorVetorial IS
14     SIGNAL C_cla : std_logic_vector (31 DOWNT0 0) := (others => '0'); --
        ↳ Vetor de carry
15     SIGNAL B_u    : std_logic_vector (31 DOWNT0 0) := (others => '0'); --
        ↳ Valor de B após a operação lógica com o modo
16     SIGNAL A_adj, B_adj : std_logic_vector (31 DOWNT0 0); -- Ajustados pelo
        ↳ tamanho do vetor
17
18     -- Função para ajustar o vetor de entrada de acordo com o tamanho
        ↳ especificado

```

A arquitetura TypeArchitecture declara os sinais internos necessários para a operação.

### 2.2.2 Função de Ajuste de Vetor

```

18     -- Função para ajustar o vetor de entrada de acordo com o tamanho
        ↳ especificado
19     FUNCTION adjust_vector(input : std_logic_vector(31 DOWNT0 0); size :
        ↳ std_logic_vector(1 DOWNT0 0)) RETURN std_logic_vector IS
20         VARIABLE result : std_logic_vector(31 DOWNT0 0) := (others =>
            ↳ '0');
21     BEGIN
22         CASE size IS
23             WHEN "00" => result(3 DOWNT0 0) := input(3 DOWNT0 0); -- 4 bits

```

```

24     WHEN "01" => result(7 DOWNT0 0) := input(7 DOWNT0 0); -- 8 bits
25     WHEN "10" => result(15 DOWNT0 0) := input(15 DOWNT0 0); -- 16
    ↪ bits
26     WHEN OTHERS => result := input; -- 32 bits

```

A função `adjust_vector` ajusta o vetor de entrada conforme o tamanho especificado por `vecSize_i`.

### 2.2.3 Ajuste dos Vetores A e B

```

31 BEGIN
32     -- Ajustando vetores A e B pelo tamanho do vetor
33     A_adj <:= adjust_vector(A_i, vecSize_i);
34     B_adj <:= adjust_vector(B_i, vecSize_i);
35
36     -- Definição de B_u com base no modo de operação (somador ou subtrator)

```

Os vetores `A_adj` e `B_adj` são ajustados conforme o tamanho do vetor.

### 2.2.4 Definição de B\_u Baseada no Modo de Operação

```

38 BEGIN
39     FOR i IN 0 TO 31 LOOP
40         B_u(i) <:= (B_adj(i) AND (NOT mode_i)) OR ((NOT B_adj(i)) AND
    ↪ mode_i);
41     END LOOP;
42 END PROCESS;
43

```

O vetor `B_u` é definido com base no modo de operação (somador ou subtrator).

### 2.2.5 Cálculo do Vetor de Carry

```

44     -- Cálculo do vetor de carry usando a técnica de Carry Lookahead
45     C_c1a(0) <:= mode_i; -- Carry-in inicial é o modo de operação (0 para
    ↪ soma, 1 para subtração)

```

O vetor de carry `C_c1a` é calculado utilizando a técnica de Carry Lookahead.

### 2.2.6 Soma Vetorizada

```

46 PROCESS (A_adj, B_u)
47 BEGIN

```

```
48   FOR i IN 1 TO 31 LOOP
49       C_cla(i) <= (A_adj(i-1) AND B_u(i-1)) OR ((A_adj(i-1) OR
        ⇨ B_u(i-1)) AND C_cla(i-1));
50   END LOOP;
```

A soma vetorizada é realizada bit a bit entre A\_adj, B\_u e C\_cla.

## 2.3 SIMULAÇÃO

Foi utilizado o simulador Quartus Lite para testar o componente conforme mostra a imagem a seguir.



### 3 CPU RISC-V DE 32 BITS: DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO COM PIPELINE DE 5 ESTÁGIOS

#### 3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

RISC-V é uma *Instruction Set Architectur (ISA)* baseada em poucas instruções, ela foi pensada para ser aberta, escalável e simples. RV32I refere-se ao conjunto de instruções base de 32 bits da arquitetura RISC-V, que representa a mínima arquitetura necessária para seu correto funcionamento em um computador.

As instruções base apresentam 6 formatos: Tipo-R para operações de registradores, Tipo-I para valores imediatos short e loads, Tipo-S para stores, Tipo-B para desvios condicionais, Tipo-U para valores imediatos longos, e tipo-J para saltos incondicionais. Para esse trabalho, utilizaremos especificamente as instruções a seguir.

- **Aritméticas:** add, addi e sub;
- **Lógicas:** and, andi, or, ori, xor e xori;
- **Deslocamento:** sll, slli, srl e srli;
- **Controle de fluxo:** jal, jalr, beq e bne;
- **Carregamento:** lw, lui;
- **Armazenamento:** sw;
- **Gerenciamento de ponteiros:** auipc.

Para aumentar a eficiência e maximizar o *throughput* do processador podemos utilizar técnicas como o *pipeline*. Essa técnica consiste em dividir as execuções das instruções em vários estágios, possibilitando assim que as instruções possam ser executadas simultaneamente. Os 5 estágios do pipeline que trabalharemos são Fetch (Busca), Decode (Decodificação), Execute (Execução), Memory (Memória) e Write Back (Escrita de Resultado).

É importante lembrar que, ao projetar uma CPU, as memórias de instrução e de dados são diferentes. Dentro do simulador LogiSIM-Evolution, utilizaremos a memória ROM para as instruções e a RAM para memória de dados. Além disso, essas memórias serão transferidas de modo assíncrono de modo a não dependerem de sincronia do clock para o correto funcionamento.

#### 3.2 PLANEJAMENTO DO PROJETO

Na figura 1 podemos observar o diagrama de blocos da CPU com cada estágio destacado.

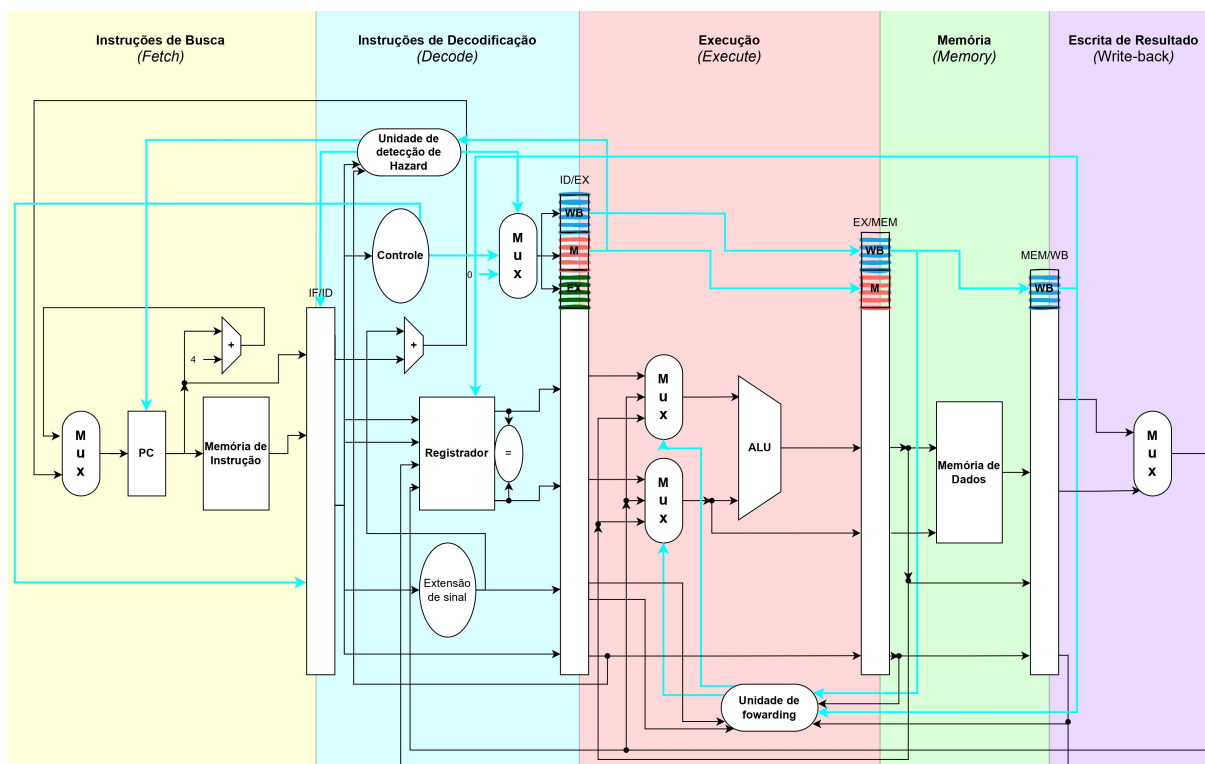


Figura 1 – Diagrama de blocos da CPU com pipeline de 5 estágio. Controle da ALU e o MUX ALUScr foi omitido para fins de simplificação. *Autoria própria.*

De modo geral as instruções seguem um fluxo linear de estágios da esquerda para a direita. No entanto, existem duas exceções principais a esse fluxo linear: a atualização do contador de programa (PC) e a etapa de escrita do resultado. A seleção do próximo valor do PC, pode ser o PC incrementado ou o endereço de desvio do estágio EX. Por sua vez, no estágio de escrita, os resultados da ALU ou dados da memória são enviados "para trás" para serem escritos no banco de registradores (estágio de decodificação).

Para organização da CPU, criamos os componentes em VHDL a partir de cada estágio do pipeline.

### 3.2.1 IF - Instruções de busca

Neste estágio, a próxima instrução a ser executada é buscada da memória de instruções. O endereço da próxima instrução é obtido a partir do *Program Counter* (PC), atualizada a cada ciclo de clock e a instrução é carregada no registrador.

Abaixo o detalhamento de cada componente desse estágio:

- **PC (Program Counter):** Mantém o endereço da próxima instrução a ser buscada;
- **MUX:** Seleciona que valor substitui o **PC** ( $PC + 4$  ou o endereço de destino do desvio), sendo controlada pela **Unidade de detecção de Hazard**;

- **Memória de Instrução:** Armazena as instruções do programa na memória ROM;
- **Somador (+4):** Incrementa o valor do PC em 4 para apontar para a próxima instrução;
- **Registrador de pipeline IF/ID:** Armazena a instrução buscada e o endereço do PC para uso no próximo estágio. Possui 96 bits de largura (32 bits de instruções de busca e 64 bits do endereço do PC).

### ID - Instrução de Decodificação

A instrução buscada é decodificada para entender o que precisa ser feito. Os campos da instrução são separados e os operandos necessários são identificados e lidos dos registradores. A seguir os componentes desse estágio, no qual a MUX AluScr encontra-se omitida na figura 1.

- **Controle:** Gera sinais de controle com base na instrução decodificada;
- **Registradores:** Armazenam os dados a serem utilizados nas operações;
- **Extensão de Sinal:** Estende o imediato para o tamanho correto;
- **Unidade de Detecção de Hazard:** Detecta conflitos de dados e controla o pipeline para evitar riscos;
- **MUX:** Seleciona os operandos corretos a partir dos registradores ou resultados anteriores.
- **Somador:** Utilizado para calcular endereços para instruções de desvio;
- **MUX:** Seleciona o segundo operando da ALU entre o registrador ou um valor imediato;
- **Registrador de pipeline ID/EX:** Armazena informações decodificadas e sinais de controle para posteriormente serem executadas. Possui 256 bits de largura.

### 3.2.2 EX - Execução

Estágio onde a operação especificada pela instrução é realizada. As unidades de execução do processador realizam a operação aritmética ou lógica nos operandos. Neste estágio também ocorre o *forwarding*, onde o registrador de pipeline ID/EX passa os números dos registradores operando do estágio ID para determinar se os valores devem sofrer *Forwarding*. A seguir, os componentes deste estágio, no qual o Controle da ALU está implícito.

- **ALU (Unidade Lógica Aritmética):** Realiza operações aritméticas e lógicas nos operandos;

- **MUX:** Selecionam entre diferentes origens dos dados para a ALU;
- **Unidade de Forwarding:** Resolve riscos de dados, encaminhando resultados recentes diretamente para a ALU;
- **Controle da ALU:** Define qual operação será feita na ALU;
- **Registrador de pipeline EX/MEM:** Armazena resultados da ALU, endereços de memória e sinais de controle para o próximo estágio. Possui 193 bits de largura.

The Zero status information from the ALU is used to decide which adder result to store in the PC.

Na tabela 1, podemos visualizar os valores de controle para a Unidade de *Forwarding* que são selecionados pelos multiplexadores.

Controle do Mux	Origem	Explicação
ForwardA = 00	ID/EX	O primeiro operando ALU vem do arquivo de registradores.
ForwardA = 10	EX/MEM	O primeiro operando ALU é encaminhado do resultado ALU anterior.
ForwardA = 01	MEM/WB	O primeiro operando ALU é encaminhado da memória de dados ou de um resultado ALU anterior.
ForwardB = 00	ID/EX	O segundo operando ALU vem do arquivo de registradores.
ForwardB = 10	EX/MEM	O segundo operando ALU é encaminhado do resultado ALU anterior.
ForwardB = 01	MEM/WB	O segundo operando ALU é encaminhado da memória de dados ou de um resultado ALU anterior.

Tabela 1 – Controles de Encaminhamento para Operandos ALU.

### 3.2.3 MEM - Memória

Se a instrução envolver acesso à memória (leitura ou escrita), este acesso ocorre neste estágio. Dados são lidos da memória ou escritos nela, dependendo da instrução. A seguir, os componentes desse estágio.

- **Memória de Dados:** Lê ou escreve dados na memória RAM;
- **Registrador de pipeline MEM/WB:** Armazena dados lidos da memória ou resultados da ALU para posterior escrita. Possui 128 bits de largura.

### 3.2.4 WB - Escrita de Resultados

Os resultados da execução são escritos de volta aos registradores. Os resultados são armazenados nos registradores de destino para uso em futuras instruções. A seguir, os componentes desse estágio.

- **MUX:** Seleciona entre os dados da memória ou o resultado da ALU para escrever de volta nos registradores;
- **Registradores:** Atualizados com os novos dados.

#### 4 IMPLEMENTAÇÃO DOS BLOCOS VHDL

Para iniciar o projeto utilizamos da tabela 2, que mostra o código de instrução referentes à todas as operações pedidas.

R-Type					
funct7	funct3	opcode	Instruction	ALUOp	ALUControl
0000000	000	0110011	ADD	10	0000
0100000	000	0110011	SUB	10	0001
0000000	111	0110011	AND	10	0010
0000000	110	0110011	OR	10	0011
0000000	100	0110011	XOR	10	0100
0000000	001	0110011	SLL	10	0101
0000000	101	0110011	SRL	10	0110
I-Type					
imm[11:0]	funct3	opcode	Instruction	ALUOp	ALUControl
imm[11:0]	000	0010011	ADDI	11	0000
imm[11:0]	111	0010011	ANDI	11	0010
imm[11:0]	110	0010011	ORI	11	0011
imm[11:0]	100	0010011	XORI	11	0100
imm[11:0]	001	0010011	SLLI	11	0101
imm[11:0]	101	0010011	SRLI	11	0110
imm[31:12]	-	0110111	LUI	-	-
imm[31:12]	-	0010111	AUIPC	-	-
Load					
imm[11:0]	funct3	opcode	Instruction	ALUOp	ALUControl
imm[11:0]	010	0000011	LW	-	-
Store					
imm[11:5]	funct3	opcode	Instruction	ALUOp	ALUControl
imm[11:5]	010	0100011	SW	-	-
Jump					
imm[20 10:1 11 19:12]	-	opcode	Instruction	ALUOp	ALUControl
imm[20 10:1 11 19:12]	-	1101111	JAL	-	-
imm[11:0]	000	1100111	JALR	-	-
Branch					
imm[12 10:5]	funct3	opcode	Instruction	ALUOp	ALUControl
imm[12 10:5]	000	1100011	BEQ	01	0001
imm[12 10:5]	001	1100011	BNE	01	0001

Tabela 2 – RV32I Base Instruction Set com ALUOp e ALUControl.

A tabela 3 é utilizadas como base para o controle de sinais no estágio de decodificação.

Instrução	ALUOp	ALUSrc	Branch	Mem-Read	Mem-Write	Reg-Write	Memto-Reg
R	10	0	0	0	0	1	0
I (Aritmética)	11	1	0	0	0	1	0
UJ (JAL)	00	0	0	0	0	1	0
I (JALR)	00	1	0	0	0	1	0
SB (BEQ, BNE)	01	0	1	0	0	0	0
I (LW)	00	1	0	1	0	1	1
U (LUI)	00	1	0	0	0	1	0
S (SW)	00	1	0	0	1	0	0
U (AUIPC)	00	1	0	0	0	1	0

Tabela 3 – Sinais de Controle combinados para Instruções RISC-V

Para o controle da ULA utilizamos a tabela 4 como padronização.

Operação	Código de Controle
ADD	0000
SUB	0001
AND	0010
OR	0011
XOR	0100
SLL	0101
SRL	0110

Tabela 4 – Tabela de Controle da ALU

Para fazer o projeto com SIMD efetuamos apenas algumas mudanças para adicionar dois vetores a mais `vecSize` e `mode`, na tabela 5 estão as explicações sobre ambos os vetores. Na seção 5.2 pode-se encontrar os códigos que sofreram mudanças. Além dos 3 anexados, é necessário também adicionar esses dois vetores novos aos registradores de pipeline (IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB).

<b>mode</b>	Define se a operação será vetorial ou não (0 → operação não vetorial; 1 → operação vetorial)
<b>vecSize</b>	Define o tamanho das seções internas aos operandos (00 → 4 bits; 01 → 8 bits; 10 → 16 bits; 32 bits foi deixado de fora pois para ser realizado basta que <code>mode = 0</code> )

Tabela 5 – Explicações sobre os novos sinais de controle.

Na figura 2 podemos encontrar a arquitetura RISC-V (RV32I) implementada e na figura 3 o módulo criado para os registradores.

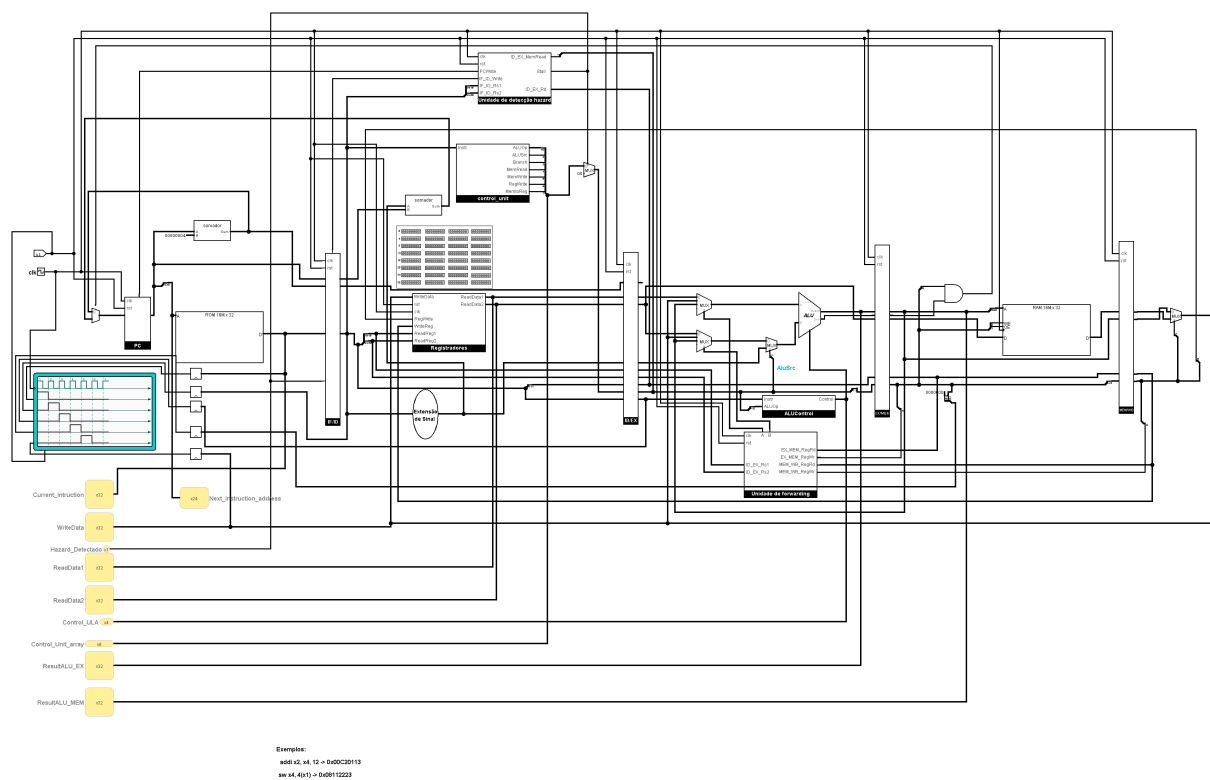


Figura 2 – CPU RISC-V (RV32I)

 


Figura 3 – Registradores.



## 5 CÓDIGOS E TESTES

Exemplo de cabeçalho feito em todos os códigos.

```

1  -----
2  -- Projeto: CPU RISC-V DE 32 BITS: DESIGN E IMPLEMENTACAO COM PIPELINE DE
   ↳ 5 ESTAGIOS
3  -- Arquivo: ULA
4  -- Autores: Dhayse Tito,
5  --           Eduardo Guimaraes Fr.,
6  --           Joao Pedro Baptista,
7  --           Ligia Calina Bonifacio e
8  --           Luiza Lissandra Rosa
9  -----
10 -- Descricao : Unidade Logica e Aritmetica - ULA
11 -----
12

```

### 5.1 CÓDIGOS PARA RV32I

#### 5.1.1 ALU

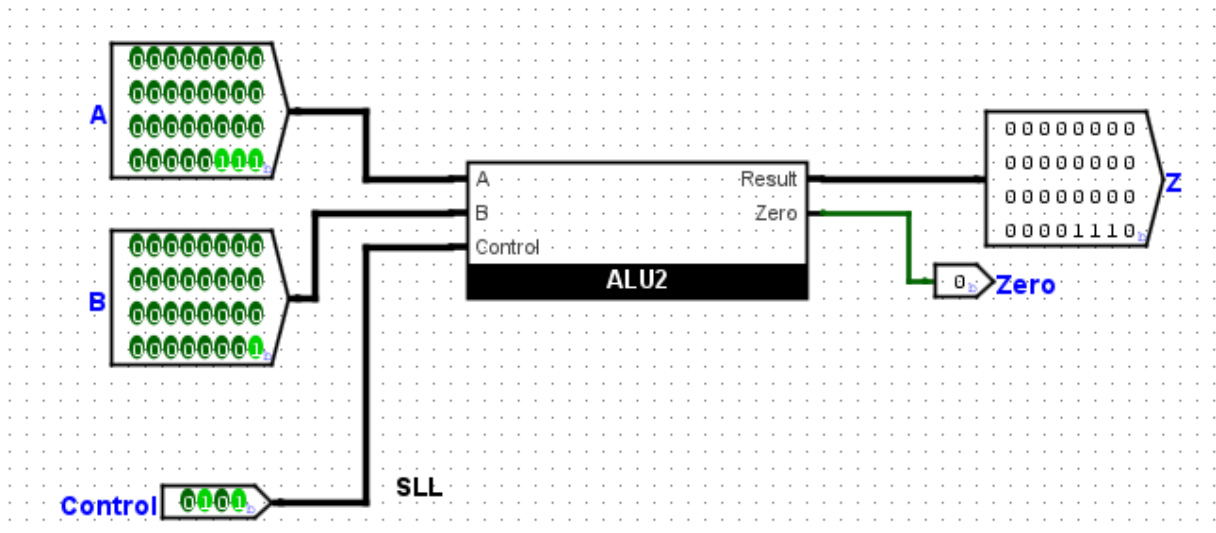


Figura 4 – ALU.

```

12
13 -- Importacoes necessarias
14 library IEEE;
15 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
16 use ieee.numeric_std.ALL;

```

```

17 USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
18
19 -- Definicao da entidade ALU
20 entity ALU2 is
21     Port ( A, B          : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
22           ALUControl    : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
23           Result        : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
24           Zero          : out STD_LOGIC);
25 end ALU2;
26
27 -- Definicao da arquitetura da ALU
28 architecture Behavioral of ALU2 is
29
30     signal Result_aux : std_logic_vector(31 downto 0);
31     signal Zero_aux   : std_logic_vector(32 downto 0);
32
33     -- Implementacao da logica da ALU
34     begin
35         process(A, B, ALUControl)
36         begin
37             case ALUControl is
38                 when "0000" => -- ADD
39                     Result_aux <= std_logic_vector(unsigned(A) +
40                     ↪ unsigned(B));
41                 when "0001" => -- SUB
42                     Result_aux <= std_logic_vector(unsigned(A) -
43                     ↪ unsigned(B));
44                 when "0010" => -- AND
45                     Result_aux <= A and B;
46                 when "0011" => -- OR
47                     Result_aux <= A or B;
48                 when "0100" => -- XOR
49                     Result_aux <= A xor B;
50                 when "0101" => -- SLL
51                     Result_aux <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(A),
52                     ↪ to_integer(unsigned(B(4 downto 0)))));
53                 when "0110" => -- SRL
54                     Result_aux <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(A),
55                     ↪ to_integer(unsigned(B(4 downto 0)))));

```

```

52         when others =>
53             Result_aux <= (others => '0');
54     end case;
55
56 end process;
57
58 -- Atribuir valores aos sinais de saida
59 Result <= Result_aux;
60
61 -- Inicializacao do sinal Zero_aux
62 Zero_aux(0) <= '0';
63
64 -- Geracao dos valores Zero_aux
65 G2: for I in 1 to 32 generate
66     Zero_aux(I) <= Zero_aux(I - 1) or Result_aux(I - 1);
67 end generate;
68
69 -- Definicao final do sinal zero
70 Zero <= not Zero_aux(32);
71
72 end Behavioral;

```

### 5.1.2 Controle ALU

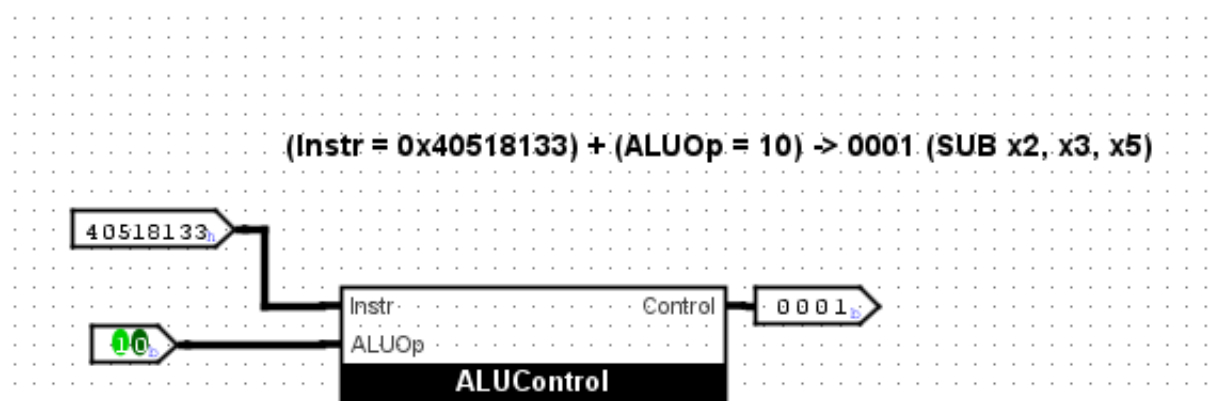


Figura 5 – ALUControl.

```

12
13 -- Importacoes necessarias
14 library IEEE;
15 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
16 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

```

```

17
18 -- Definicao da entidade Controle da ALU
19 entity ALUControl is
20     Port ( Instr      : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
21           ALUOp       : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
22           Control     : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
23     );
24 end ALUControl;
25
26 -- Definicao da arquitetura da ALU
27 architecture Behavioral of ALUControl is
28
29 -- Definicao de sinal auxiliar
30 signal Control_aux  : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
31 signal aux1         : STD_LOGIC;  -- Sinal para armazenar Instr[30]
32 signal aux3         : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);  -- Sinal para
    ⇨ armazenar Instr[14-12]
33
34 -- Implementacao da logica do Controle da ALU
35 begin
36
37     aux1 <= Instr(30); -- Extrai func7 da instrucao
38     aux3 <= Instr(14 downto 12); -- Extrai func3 da instrucao
39     process(aux1, aux3, ALUOp)
40     begin
41         case ALUOp is
42             when "00" =>  -- LW, SW
43                 Control_aux <= "0000"; -- igual ADD
44             when "01" =>  -- BEQ, BNE
45                 Control_aux <= "0001"; -- igual SUB
46             when "10" =>  -- R-Type
47                 case aux3 is
48                     when "000" =>  -- ADD, SUB
49                         if aux1 = '0' then
50                             Control_aux <= "0000";  -- ADD
51                         elsif aux1 = '1' then
52                             Control_aux <= "0001";  -- SUB
53                         end if;
54                     when "111" =>  -- AND

```

```

55         Control_aux <= "0010";
56     when "110" => -- OR
57         Control_aux <= "0011";
58     when "100" => -- XOR
59         Control_aux <= "0100";
60     when "001" => -- SLL
61         Control_aux <= "0101";
62     when "101" => -- SRL
63         Control_aux <= "0110";
64     when others =>
65         Control_aux <= (others => '0');
66     end case;
67 when "11" => -- I-Type
68     case aux3 is
69     when "000" => -- ADDI
70         Control_aux <= "0000";
71     when "111" => -- ANDI
72         Control_aux <= "0010";
73     when "110" => -- ORI
74         Control_aux <= "0011";
75     when "100" => -- XORI
76         Control_aux <= "0100";
77     when "001" => -- SLLI
78         Control_aux <= "0101";
79     when "101" => -- SRLI
80         Control_aux <= "0110";
81     when others =>
82         Control_aux <= (others => '0');
83     end case;
84 when others =>
85     Control_aux <= (others => '0');
86 end case;
87 end process;
88
89 Control <= Control_aux;
90
91 end Behavioral;

```

### 5.1.3 Controle

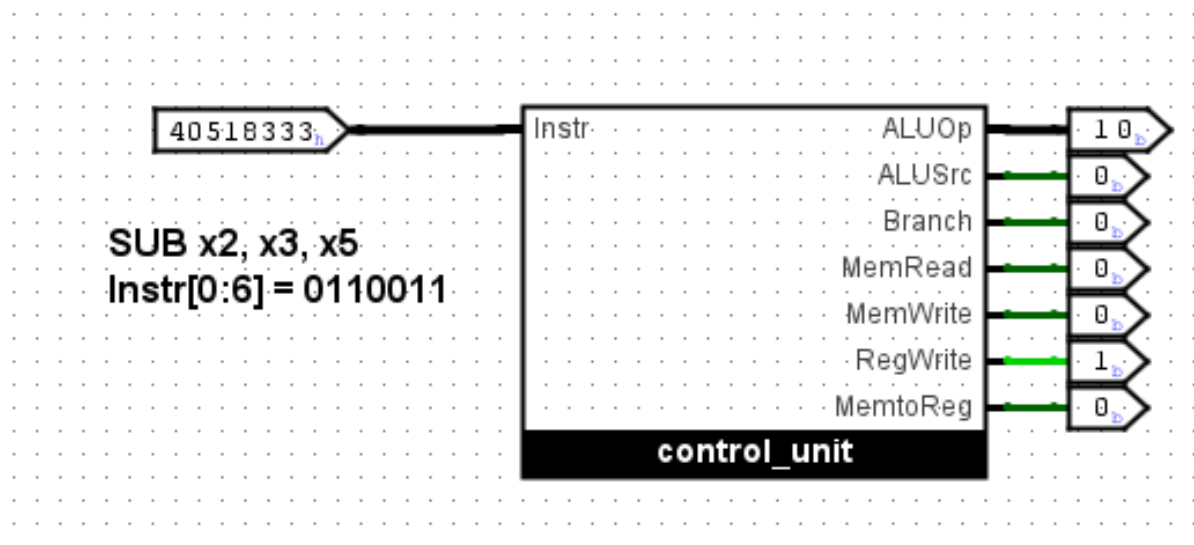


Figura 6 – Unidade de controle.

```

12
13  -- Importacoes necessarias
14  library IEEE;
15  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
16  use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
17
18  -- Definição da entidade da unidade de controle
19  entity control_unit is
20      Port(
21          Instr      : in std_logic_vector(31 downto 0);  -- Entrada:
                       ↳ instrução de 32 bits
22          ALUOp      : out std_logic_vector(1 downto 0);  -- EX
23          ALUSrc      : out std_logic;
24          Branch      : out std_logic;                    -- MEM
25          MemRead      : out std_logic;                    -- MEM
26          MemWrite     : out std_logic;                    -- MEM
27          RegWrite     : out std_logic;                    -- WB
28          MemtoReg     : out std_logic;                    -- WB
29      );
30  end control_unit;
31
32  -- Definição da arquitetura da unidade de controle
33  architecture Behavioral of control_unit is
34

```

```

35      -- Sinais auxiliares de controle
36      signal opcode      : std_logic_vector(6 downto 0);
37      signal ALUOp_aux    : std_logic_vector(1 downto 0); -- EX
38      signal ALUSrc_aux   : std_logic; -- EX
39      signal Branch_aux   : std_logic; -- MEM
40      signal MemRead_aux  : std_logic; -- MEM
41      signal MemWrite_aux : std_logic; -- MEM
42      signal RegWrite_aux : std_logic; -- WB
43      signal MemtoReg_aux : std_logic; -- WB
44
45  begin
46      opcode <= Instr(6 downto 0); -- Extrai o opcode da instrução
47
48      process(opcode)
49      begin
50          -- Valores padrão para sinais de controle
51          ALUOp_aux    <= "00";
52          ALUSrc_aux   <= '0';
53          Branch_aux   <= '0';
54          MemRead_aux  <= '0';
55          MemWrite_aux <= '0';
56          RegWrite_aux <= '0';
57          MemtoReg_aux <= '0';
58
59          case opcode is
60              when "0110011" => -- R-Type
61                  ALUOp_aux    <= "10";
62                  ALUSrc_aux   <= '0';
63                  RegWrite_aux <= '1';
64
65              when "0010011" => -- I-Type Arith
66                  ALUSrc_aux    <= '1';
67                  RegWrite_aux  <= '1';
68                  ALUOp_aux     <= "11";
69
70              when "0000011" => -- I-Type (LW)
71                  ALUOp_aux    <= "00";
72                  ALUSrc_aux   <= '1';
73                  MemRead_aux  <= '1';

```

```

74         MemtoReg_aux <= '1';
75         RegWrite_aux <= '1';
76
77         when "0100011" => -- S-Type (SW)
78             ALUOp_aux    <= "00";
79             ALUSrc_aux    <= '1';
80             MemWrite_aux <= '1';
81
82         when "1100011" => -- SB-Type (BEQ/BNE)
83             ALUOp_aux    <= "01";
84             ALUSrc_aux    <= '0';
85             Branch_aux    <= '1';
86
87         when "1101111" => -- JAL
88             ALUOp_aux    <= "00"; -- Não importa para JAL
89             ALUSrc_aux    <= '1'; -- A origem do dado para a ALU é
90             ↪ um imediato
91             RegWrite_aux <= '1'; -- Escreve no registrador
92
93         when "1100111" => -- JALR
94             ALUOp_aux    <= "00"; -- Não importa para JALR
95             ALUSrc_aux    <= '1'; -- A origem do dado para a ALU é
96             ↪ um imediato
97             RegWrite_aux <= '1'; -- Escreve no registrador
98
99         when "0110111" => -- LUI
100            ALUOp_aux    <= "00"; -- Não importa para LUI
101            ALUSrc_aux    <= '1'; -- A origem do dado para a ALU é
102            ↪ um imediato
103            RegWrite_aux <= '1'; -- Escreve no registrador

```



### 5.1.4 Extensão de Sinal

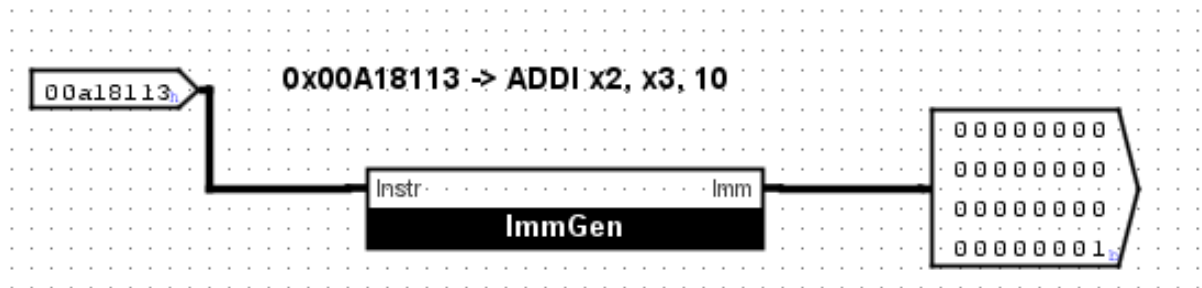


Figura 7 – Extensão de sinal.

```

12
13 library IEEE;
14 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
15 USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
16
17 entity ImmGen is
18     Port(
19         Instr: in std_logic_vector(31 downto 0);  -- Entrada: instrução
20         Imm: out std_logic_vector(31 downto 0)    -- Saída: imediato de 32
21         ↳ de 32 bits
22         ↳ bits
23     );
24 end ImmGen;
25
26 architecture Behavioral of ImmGen is
27     signal opcode      : std_logic_vector(6 downto 0);  -- Sinal para
28     ↳ armazenar o opcode da instrução
29     signal Imm_aux      : std_logic_vector(31 downto 0) := (others =>
30     ↳ '0'); -- Inicializa com '0'
31
32 begin
33     opcode <= Instr(6 downto 0);  -- Extrai o opcode da instrução
34
35     -- Processo para determinar o imediato baseado no opcode
36     process(opcode)
37     begin
38         case opcode is

```

```

36      when "0010011" | "0000011" => -- I-type (ADDI, ANDI, ORI,
    ↪   XORI, SLLI, SRLI) | (LW)
37      Imm_aux(11 downto 0) <= Instr(31 downto 20); -- Campo
    ↪   imediato
38      Imm_aux(31 downto 12) <= (others => Instr(31)); --
    ↪   Extensão de sinal
39
40      when "1100111" => -- I-type (JALR)
41      Imm_aux(11 downto 0) <= Instr(31 downto 20); -- Campo
    ↪   imediato
42      Imm_aux(31 downto 12) <= (others => Instr(31)); --
    ↪   Extensão de sinal
43
44      when "0100011" => -- S-type (SW)
45      Imm_aux(11 downto 5) <= Instr(31 downto 25); -- Parte
    ↪   alta do campo imediato
46      Imm_aux(4 downto 0) <= Instr(11 downto 7); -- Parte
    ↪   baixa do campo imediato
47      Imm_aux(31 downto 12) <= (others => Instr(31)); --
    ↪   Extensão de sinal
48
49      when "1100011" => -- SB-type (BEQ, BNE)
50      Imm_aux(12) <= Instr(31); -- Bit de
    ↪   sinal para o campo imediato
51      Imm_aux(10 downto 5) <= Instr(30 downto 25); -- Bits
    ↪   10-5 para o campo imediato
52      Imm_aux(4 downto 1) <= Instr(11 downto 8); -- Bits
    ↪   4-1 para o campo imediato
53      Imm_aux(11) <= Instr(7); -- Bit 11
    ↪   para o campo imediato
54      Imm_aux(31 downto 13) <= (others => Instr(31)); --
    ↪   Extensão de sinal
55
56      when "1101111" => -- UJ-type (JAL)
57      Imm_aux(20) <= Instr(31); -- Bit 20
    ↪   para o campo imediato
58      Imm_aux(10 downto 1) <= Instr(30 downto 21); -- Bits
    ↪   10-1 para o campo imediato

```

```

59         Imm_aux(11)          <= Instr(20);          -- Bit 11
           ↳ para o campo imediato
60         Imm_aux(19 downto 12) <= Instr(19 downto 12); -- Bits
           ↳ 19-12 para o campo imediato
61         Imm_aux(31 downto 21) <= (others => Instr(31)); --
           ↳ Extensão de sinal
62
63         when "0110111" | "0010111" => -- U-Type (LUI) / (AUIPC)
64             Imm_aux(31 downto 12) <= Instr(31 downto 12); -- Campo
           ↳ imediato
65             Imm_aux(11 downto 0) <= (others => '0');      -- Zero
           ↳ padding
66
67             when others => -- Default para opcode não reconhecido
68                 Imm_aux <= (others => '0'); -- Zera o imediato se o
           ↳ opcode não for reconhecido
69         end case;
70     end process;
71
72     -- Saída do imediato
73     Imm <= Imm_aux;
74
75 end Behavioral;
76

```

### 5.1.5 PC

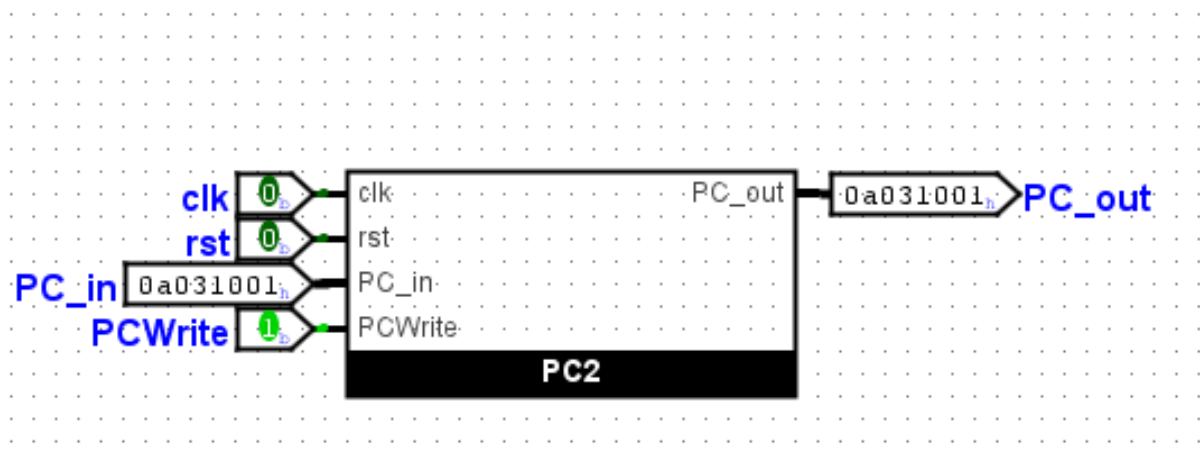


Figura 8 – Contador.

```
12
13  -- Importacoes necessarias
14  library IEEE;
15  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
16  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
17  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
18
19  -- Definicao da entidade PC
20  entity PC2 is
21      Port ( clk      : in  STD_LOGIC;
22            rst       : in  STD_LOGIC;
23            PC_in     : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
24            PCWrite    : in  STD_LOGIC;
25            PC_out    : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
26            );
27  end PC2;
28
29  -- Definicao da arquitetura do PC
30  architecture Behavioral of PC2 is
31
32  -- Definicao de sinal
33  signal PC_reg : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
34
35  -- Implementacao da logica do PC
36  begin
37      process(clk, rst)
38
39      begin
40          if rst = '1' then
41              PC_reg <= (others => '0');
42          elsif rising_edge(clk) then
43              if PCWrite = '1' then
44                  PC_reg <= PC_in;
45              end if;
46          end if;
47
48      end process;
49
50      PC_out <= PC_reg;
```

```
51
52 end Behavioral;
```

### 5.1.6 Somador

```
12
13 -- Importacoes necessarias
14 library IEEE;
15 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
16 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
17 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
18
19 -- Definicao da entidade somador
20 entity somador is
21     Port ( A      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
22           B      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
23           Sum     : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0) );
24 end somador;
25
26 -- Definicao da arquitetura do somador
27 architecture Behavioral of somador is
28
29     -- Implementacao da logica do somador
30 begin
31
32     Sum <= A + B;
33
34 end Behavioral;
```

### 5.1.7 IF/ID

```
12
13 library IEEE;
14 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
15 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
16 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
17
18 entity IF_ID_Pipe is
19     Port (
20         clk          : in  STD_LOGIC;
21         rst          : in  STD_LOGIC;
```

```

22         IF_ID_Write      : in  STD_LOGIC; -- Forward
23         IF_ID_Flush      : in  STD_LOGIC; -- Hazard
24         PC_in            : in  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
25         PC_4_in          : in  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
26         Instr_in         : in  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
27         PC_out           : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
28         PC_4_out         : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
29         Instr_out        : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
30     );
31 end IF_ID_Pipe;
32
33 architecture Behavioral of IF_ID_Pipe is
34     signal PC_reg         : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
35     signal PC_4_reg       : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
36     signal Instr_reg      : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
37 begin
38     process(clk, rst)
39     begin
40         if rst = '1' then
41             PC_reg <= (others => '0');
42             PC_4_reg <= (others => '0');
43             Instr_reg <= (others => '0');
44         elsif rising_edge(clk) then
45             if IF_ID_Flush = '1' then
46                 PC_reg <= (others => '0');
47                 PC_4_reg <= (others => '0');
48                 Instr_reg <= (others => '0');
49             elsif IF_ID_Write = '1' then
50                 PC_reg <= PC_in;
51                 PC_4_reg <= PC_4_in;
52                 Instr_reg <= Instr_in;
53             end if;
54         end if;
55     end process;
56
57     PC_out <= PC_reg;
58     PC_4_out <= PC_4_reg;
59     Instr_out <= Instr_reg;
60 end Behavioral;

```

61

### 5.1.8 ID/EX

12

13 `library IEEE;`14 `use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;`15 `use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;`16 `use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;`

17

18 `entity ID_EX_Pipe is`19 `Port (`20 `clk : in STD_LOGIC;`21 `rst : in STD_LOGIC;`22 `-- sinais de entrada`23 `PC_in : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`24 `ReadData1_in : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`25 `ReadData2_in : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`26 `SignExtend_in : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`27 `Rs1_in : in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);`28 `Rs2_in : in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);`29 `Rd_in : in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);`30 `Control_in : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);`31 `Instr_in : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`32 `-- sinais de saída`33 `PC_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`34 `ReadData1_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`35 `ReadData2_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`36 `SignExtend_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`37 `Rs1_out : out STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);`38 `Rs2_out : out STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);`39 `Rd_out : out STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);`40 `Control_out : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);`41 `Instr_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)`42 `);`43 `end ID_EX_Pipe;`

44

45 `architecture Behavioral of ID_EX_Pipe is`46 `signal PC_reg : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`47 `signal ReadData1_reg : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);`

```
48     signal ReadData2_reg      : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
49     signal SignExtend_reg    : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
50     signal Rs1_reg           : STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
51     signal Rs2_reg           : STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
52     signal Rd_reg            : STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
53     signal Control_reg       : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
54     signal Instr_reg         : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
55 begin
56     process(clk, rst)
57     begin
58         if rst = '1' then
59             PC_reg <= (others => '0');
60             ReadData1_reg <= (others => '0');
61             ReadData2_reg <= (others => '0');
62             SignExtend_reg <= (others => '0');
63             Rs1_reg <= (others => '0');
64             Rs2_reg <= (others => '0');
65             Rd_reg <= (others => '0');
66             Control_reg <= (others => '0');
67             Instr_reg <= (others => '0');
68         elsif rising_edge(clk) then
69             PC_reg <= PC_in;
70             ReadData1_reg <= ReadData1_in;
71             ReadData2_reg <= ReadData2_in;
72             SignExtend_reg <= SignExtend_in;
73             Rs1_reg <= Rs1_in;
74             Rs2_reg <= Rs2_in;
75             Rd_reg <= Rd_in;
76             Control_reg <= Control_in;
77             Instr_reg <= Instr_in;
78         end if;
79     end process;
80
81     PC_out <= PC_reg;
82     ReadData1_out <= ReadData1_reg;
83     ReadData2_out <= ReadData2_reg;
84     SignExtend_out <= SignExtend_reg;
85     Rs1_out <= Rs1_reg;
86     Rs2_out <= Rs2_reg;
```



```

87     Rd_out <= Rd_reg;
88     Control_out <= Control_reg;
89     Instr_out <= Instr_reg;
90 end Behavioral;

```

### 5.1.9 EX/MEM

```

12
13 library IEEE;
14 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
15 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
16 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
17
18 entity EX_MEM_Pipe is
19     Port (
20         clk          : in  STD_LOGIC;
21         rst          : in  STD_LOGIC;
22         ALUResult_in : in  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
23         zero_in      : in  STD_LOGIC;
24         WriteData_in : in  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
25         Rd_in        : in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
26         Control_in   : in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
27         ALUResult_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
28         zero_out     : out STD_LOGIC;
29         WriteData_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
30         Rd_out       : out STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
31         Control_out  : out STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0)
32     );
33 end EX_MEM_Pipe;
34
35 architecture Behavioral of EX_MEM_Pipe is
36     signal ALUResult_reg : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
37     signal zero_reg      : STD_LOGIC;
38     signal WriteData_reg : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
39     signal Rd_reg        : STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
40     signal Control_reg   : STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
41 begin
42     process(clk, rst)
43     begin
44         if rst = '1' then

```

```

45         ALUResult_reg <= (others => '0');
46         WriteData_reg <= (others => '0');
47         Rd_reg <= (others => '0');
48         Control_reg <= (others => '0');
49         zero_reg <= '0';
50     elsif rising_edge(clk) then
51         ALUResult_reg <= ALUResult_in;
52         WriteData_reg <= WriteData_in;
53         Rd_reg <= Rd_in;
54         Control_reg <= Control_in;
55         zero_reg <= zero_in;
56     end if;
57 end process;
58
59 ALUResult_out <= ALUResult_reg;
60 WriteData_out <= WriteData_reg;
61 Rd_out <= Rd_reg;
62 Control_out <= Control_reg;
63 zero_out <= zero_reg;
64 end Behavioral;
65

```

### 5.1.10 MEM/WB

```

12
13
14 library IEEE;
15 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
16 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
17 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
18
19 entity MEM_WB_Pipe is
20     Port (
21         clk          : in  STD_LOGIC;
22         rst          : in  STD_LOGIC;
23         ReadData_in  : in  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
24         ALUResult_in : in  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
25         Rd_in        : in  STD_LOGIC_VECTOR(4  downto 0);
26         Control_in   : in  STD_LOGIC_VECTOR(1  downto 0);
27         ReadData_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);

```

```
28         ALUResult_out    : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
29         Rd_out            : out STD_LOGIC_VECTOR(4  downto 0);
30         Control_out       : out STD_LOGIC_VECTOR(1  downto 0)
31     );
32 end MEM_WB_Pipe;
33
34 architecture Behavioral of MEM_WB_Pipe is
35     signal ReadData_reg    : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
36     signal ALUResult_reg   : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
37     signal Rd_reg          : STD_LOGIC_VECTOR(4  downto 0);
38     signal Control_reg     : STD_LOGIC_VECTOR(1  downto 0);
39 begin
40     process(clk, rst)
41     begin
42         if rst = '1' then
43             ReadData_reg <= (others => '0');
44             ALUResult_reg <= (others => '0');
45             Rd_reg <= (others => '0');
46             Control_reg <= (others => '0');
47         elsif rising_edge(clk) then
48             ReadData_reg <= ReadData_in;
49             ALUResult_reg <= ALUResult_in;
50             Rd_reg <= Rd_in;
51             Control_reg <= Control_in;
52         end if;
53     end process;
54
55     ReadData_out <= ReadData_reg;
56     ALUResult_out <= ALUResult_reg;
57     Rd_out <= Rd_reg;
58     Control_out <= Control_reg;
59 end Behavioral;
60
```

## 5.2 CÓDIGOS PARA SIMD

### 5.2.1 ALU

```

12      vecSize      : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);  -- 2 bits,
      ↪ tamanho da seção interna
13      Result       : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
14      Zero         : out STD_LOGIC
15    );
16 end ALU2;
17
18 -- Definição da arquitetura da ALU
19 architecture Behavioral of ALU2 is
20
21 signal Result_aux : std_logic_vector(31 downto 0);
22 signal Zero_aux   : std_logic_vector(32 downto 0);
23
24 -- Função auxiliar para operações vetoriais
25 function vec_op (
26   A, B : std_logic_vector;
27   op   : string;
28   size : integer
29 ) return std_logic_vector is
30   variable Res : std_logic_vector(A'range);
31 begin
32   for i in 0 to A'length/size - 1 loop
33     case op is
34       when "ADD" =>
35         Res((i+1)*size-1 downto i*size) :=
36           ↪ std_logic_vector(unsigned(A((i+1)*size-1 downto
37           ↪ i*size)) + unsigned(B((i+1)*size-1 downto i*size)));
38       when "SUB" =>
39         Res((i+1)*size-1 downto i*size) :=
40           ↪ std_logic_vector(unsigned(A((i+1)*size-1 downto
41           ↪ i*size)) - unsigned(B((i+1)*size-1 downto i*size)));
42       when "AND" =>
43         Res((i+1)*size-1 downto i*size) := A((i+1)*size-1 downto
44           ↪ i*size) and B((i+1)*size-1 downto i*size);
45       when "OR"  =>

```

```

41         Res((i+1)*size-1 downto i*size) := A((i+1)*size-1 downto
        ↪ i*size) or B((i+1)*size-1 downto i*size);
42     when "XOR" =>
43         Res((i+1)*size-1 downto i*size) := A((i+1)*size-1 downto
        ↪ i*size) xor B((i+1)*size-1 downto i*size);
44     when "SLL" =>
45         Res((i+1)*size-1 downto i*size) :=
        ↪ std_logic_vector(shift_left(unsigned(A((i+1)*size-1
        ↪ downto i*size)), to_integer(unsigned(B(4 downto
        ↪ 0))))));
46     when "SRL" =>
47         Res((i+1)*size-1 downto i*size) :=
        ↪ std_logic_vector(shift_right(unsigned(A((i+1)*size-1
        ↪ downto i*size)), to_integer(unsigned(B(4 downto
        ↪ 0))))));
48     when others =>
49         Res((i+1)*size-1 downto i*size) := (others => '0');
50     end case;
51 end loop;
52 return Res;
53 end function;
54
55 -- Implementacao da logica da ALU
56 begin
57     process(A, B, Control, mode, vecSize)
58         variable size : integer;
59     begin
60         -- Determinar o tamanho da seção interna baseado em vecSize
61         case vecSize is
62             when "00" => size := 4;
63             when "01" => size := 8;
64             when "10" => size := 16;
65             when others => size := 32;
66         end case;
67
68         if mode = '1' then -- Operação vetorial
69             case Control is
70                 when "0000" => -- ADD
71                     Result_aux <= vec_op(A, B, "ADD", size);

```

```

72         when "0001" =>  -- SUB
73             Result_aux <= vec_op(A, B, "SUB", size);
74         when "0010" =>  -- AND
75             Result_aux <= vec_op(A, B, "AND", size);
76         when "0011" =>  -- OR
77             Result_aux <= vec_op(A, B, "OR", size);
78         when "0100" =>  -- XOR
79             Result_aux <= vec_op(A, B, "XOR", size);
80         when "0101" =>  -- SLL
81             Result_aux <= vec_op(A, B, "SLL", size);
82         when "0110" =>  -- SRL
83             Result_aux <= vec_op(A, B, "SRL", size);
84         when others =>
85             Result_aux <= (others => '0');
86     end case;
87 else -- Operação escalar
88     case Control is
89         when "0000" =>  -- ADD
90             Result_aux <= std_logic_vector(unsigned(A) +
91                 ↪ unsigned(B));
92         when "0001" =>  -- SUB
93             Result_aux <= std_logic_vector(unsigned(A) -
94                 ↪ unsigned(B));
95         when "0010" =>  -- AND
96             Result_aux <= A and B;
97         when "0011" =>  -- OR
98             Result_aux <= A or B;
99         when "0100" =>  -- XOR
100             Result_aux <= A xor B;
101         when "0105" =>  -- SLL
102             Result_aux <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(A),
103                 ↪ to_integer(unsigned(B(4 downto 0)))));

```

### 5.2.2 Unidade de controle

```

12     ALUOp      : out std_logic_vector(1 downto 0);  -- EX
13     ALUSrc     : out std_logic;
14     Branch     : out std_logic;                    -- MEM
15     MemRead    : out std_logic;                    -- MEM
16     MemWrite   : out std_logic;                    -- MEM

```

```

17         RegWrite   : out std_logic;           -- WB
18         MemtoReg    : out std_logic           -- WB
19     );
20 end control_unit;
21
22 -- Definição da arquitetura da unidade de controle
23 architecture Behavioral of control_unit is
24
25     -- Sinais auxiliares de controle
26     signal opcode      : std_logic_vector(6 downto 0);
27     signal ALUOp_aux    : std_logic_vector(1 downto 0); -- EX
28     signal ALUSrc_aux   : std_logic; -- EX
29     signal Branch_aux   : std_logic; -- MEM
30     signal MemRead_aux  : std_logic; -- MEM
31     signal MemWrite_aux : std_logic; -- MEM
32     signal RegWrite_aux : std_logic; -- WB
33     signal MemtoReg_aux : std_logic; -- WB
34     signal mode_aux     : std_logic; -- Novo sinal de controle para
    ↪ operação vetorial
35     signal vecSize_aux  : std_logic_vector(1 downto 0); -- Novo sinal de
    ↪ controle para tamanho da seção interna
36
37 begin
38     opcode <= Instr(6 downto 0); -- Extrai o opcode da instrução
39
40     process(opcode)
41     begin
42         -- Valores padrão para sinais de controle
43         ALUOp_aux    <= "00";
44         ALUSrc_aux   <= '0';
45         Branch_aux   <= '0';
46         MemRead_aux  <= '0';
47         MemWrite_aux <= '0';
48         RegWrite_aux <= '0';
49         MemtoReg_aux <= '0';
50         mode_aux     <= '0';
51         vecSize_aux  <= "00";
52
53         case opcode is

```

```

54      when "0110011" => -- R-Type
55          ALUOp_aux    <= "10";
56          ALUSrc_aux   <= '0';
57          RegWrite_aux <= '1';
58          mode_aux     <= '1'; -- Exemplo de operação vetorial
59          vecSize_aux  <= "00"; -- Exemplo de tamanho de 4 bits
60
61      when "0010011" => -- I-Type Arith
62          ALUOp_aux    <= "11";
63          ALUSrc_aux   <= '1';
64          RegWrite_aux <= '1';
65          mode_aux     <= '1'; -- Exemplo de operação vetorial
66          vecSize_aux  <= "01"; -- Exemplo de tamanho de 8 bits
67
68      when "0000011" => -- I-Type (LW)
69          ALUOp_aux    <= "00";
70          ALUSrc_aux   <= '1';
71          MemRead_aux  <= '1';
72          MemtoReg_aux <= '1';
73          RegWrite_aux <= '1';
74          mode_aux     <= '1'; -- Exemplo de operação vetorial
75          vecSize_aux  <= "10"; -- Exemplo de tamanho de 16 bits
76
77      when "0100011" => -- S-Type (SW)
78          ALUOp_aux    <= "00";
79          ALUSrc_aux   <= '1';
80          MemWrite_aux <= '1';
81          mode_aux     <= '0'; -- Exemplo de operação escalar
82
83      when "1100011" => -- SB-Type (BEQ/BNE)
84          ALUOp_aux    <= "01";
85          ALUSrc_aux   <= '0';
86          Branch_aux   <= '1';
87          mode_aux     <= '0'; -- Exemplo de operação escalar
88
89      when "1101111" => -- JAL
90          ALUOp_aux    <= "00"; -- Não importa para JAL
91          ALUSrc_aux   <= '1';  -- A origem do dado para a ALU é
          ↪ um imediato

```





```
38         ImmOut <= (others => '0');
39         ImmOut(15 downto 0) <= imm_16bit;
40     when others =>
41         ImmOut <= (others => '0');
42     end case;
43 else
44     -- Operação escalar (32 bits)
45     imm_32bit <= Instr(31 downto 0);
46     ImmOut <= imm_32bit;
47 end if;
48 end process;
49 end Behavioral;
```

## **6 CONCLUSÃO**

Após os testes realizados, na CPU RISC-V (RV32I) é possível concluir que o trabalho foi finalizado com êxito e cumpriu os objetivos almejados pelos estudantes. Todas as funcionalidades desejadas foram implementadas, proporcionando uma boa utilização do sistema.

Todos os códigos e o projeto pode ser encontrado clicando [aqui](#).

## BIBLIOGRAFIA

- [1] Patterson, D. A., Hennessy, J. L. (2021). *Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware Software Interface, 2nd*. Morgan Kaufman. ISBN: 978-0-12-820331-6.
  
- [2] Waterman, A., Asanović, K. (2017). *The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA, Document Version 2.2*. SiFive Inc. and EECS Department, University of California, Berkeley.
  
- [3] RISC-V Simulador Online. *RISC-V Web Simulator*. Disponível em: <https://riscv.vercel.app/>.